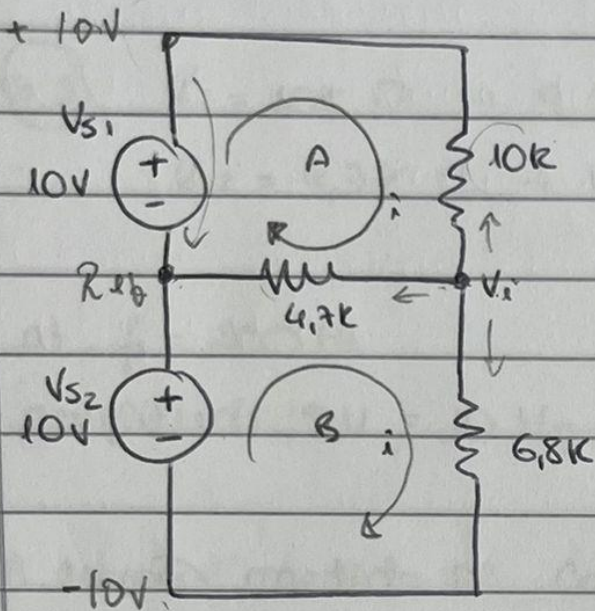


3 - Conceitos de análise de circuitos na prática

3.1) $R: 10k, 4,7k, 6,8k \Omega$



$$10k \rightarrow 9,88k \Omega$$

$$4,7k \rightarrow 4,65k \Omega$$

$$6,8k \rightarrow 6,62k \Omega$$

$$\frac{V_1 - 0}{4,7 \times 10^3} + \frac{V_1 - 10}{10 \times 10^3} + \frac{V_1 - (-10)}{6,8 \times 10^3} = 0$$

a) $V_i = -1,0V$

b) $A: 10 + 10k \cdot i_A +$

3.2) $R: 470; 220; 680; 2,2k; 1k \Omega$

